

TEMA 1. Sistemas Combinacionales.

1. Introducción a los sistemas digitales. Familias lógicas (2-20)
2. Definición de circuito combinacional (21-25)
3. Funciones combinacionales. Simplificación e implementación (26-84)
 - 3.1 Variables y representación de redes lógicas: Tablas de verdad, funciones, diagramas de tiempo (27-30)
 - 3.2 Axiomas y teoremas del álgebra de Boole. Dualidad (31-34)
 - 3.3 Expresión de funciones como suma de productos y producto de sumas. Términos canónicos (35-39)
 - 3.4 Simplificación de funciones. Mapas de Karnaugh (40-41)
 - 3.5 Implementación (42-81)
4. Estructuras combinacionales básicas (2-42)
 - 4.1 Puertas lógicas básicas (2)
 - 4.2 Multiplexores y demultiplexores (3-28)
 - 4.3 Codificadores y decodificadores (29-37)
 - 4.4 Comparadores (38-42)



4. ESTRUCTURAS COMBINACIONALES BÁSICAS (I)

- Puertas lógicas básicas*.
- Multiplexores y demultiplexores.
- Codificadores y decodificadores.
- Comparadores.

* ver transparencias 42 y 43



4.2 MULTIPLEXORES (I)

Un multiplexor de información o selector de datos, es un circuito lógico combinacional que acepta varias entradas de datos y selecciona ("transmite") solamente una de ellas hasta su salida, dependiendo del valor de una señal de control.

Coloca en la salida la misma señal que haya en la entrada QUE SELECCIONAN las señales de control

ENTRADA DE DATOS. N° de entradas: n

ENTRADAS DE CONTROL. N° de entradas: $p \rightarrow 2^p \geq n$
 $2^p = n$ (en el caso más simple)

SALIDA (O SALIDAS). N° de salidas: 1



4.2 MULTIPLEXORES (II)

EJEMPLO para 2 entradas

Bloque funcional

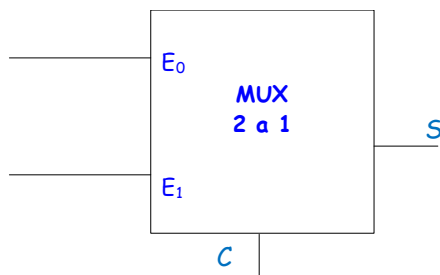


Tabla de verdad

C	S
0	E ₀
1	E ₁

Función Lógica

$$S \text{ (MUX_2:1)} = E_0 C' + E_1 C$$




4.2 MULTIPLEXORES (III)

EJEMPLO para 2 entradas

Implementación con puertas lógicas

$$S = E_0 C' + E_1 C$$

 


4.2 MULTIPLEXORES (IV)

EJEMPLO para 4 entradas

Bloque funcional

Tabla de verdad

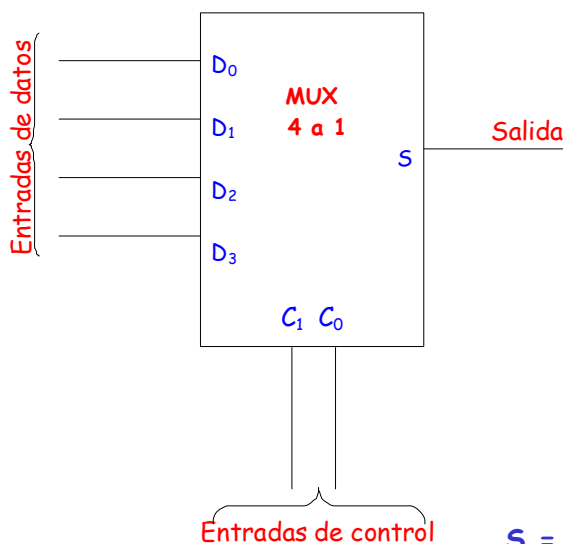

C_1	C_0	S
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

Función Lógica


$$S = C_1' C_0' (D_0) + C_1' C_0 (D_1) + C_1 C_0' (D_2) + C_1 C_0 (D_3)$$



4.2 MULTIPLEXORES (V)

 EJEMPLO para 4 entradas

Implementación con puertas lógicas (NAND)



Función lógica

$$S = D_0 \bar{C}_1 \bar{C}_0 + D_1 \bar{C}_1 C_0 + D_2 C_1 \bar{C}_0 + D_3 C_1 C_0$$

$$S = \overline{\overline{D_0 \bar{C}_1 \bar{C}_0 + D_1 \bar{C}_1 C_0 + D_2 C_1 \bar{C}_0 + D_3 C_1 C_0}}$$

$$S = \overline{\overline{D_0 \bar{C}_1 \bar{C}_0} \overline{D_1 \bar{C}_1 C_0} \overline{D_2 C_1 \bar{C}_0} \overline{D_3 C_1 C_0}}$$



4.2 MULTIPLEXORES (XI)


Aplicaciones: implementación de funciones lógicas

Implementación de la función $S = A.B$ (AND) con un MUX 4:1

$$S_{(MUX\ 4:1)} = D_0 (C_1' C_0') + D_1 (C_1' C_0) + D_2 (C_1 C_0') + D_3 (C_1 C_0)$$

$$S_{(MUX\ 4:1)} = A.B = (D_0=0)(C_1' C_0') + (D_1=0)(C_1' C_0) + (D_2=0)(C_1 C_0') + (D_3=1)(C_1 C_0) = (D_0=0)(A' B') + (D_1=0)(A' B) + (D_2=0)(A B') + (D_3=1)(A B) =$$

$C_1(A)$	$C_0(B)$	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

4.2 MULTIPLEXORES (XII)


Aplicaciones: implementación de funciones lógicas

$S = (B' A' + BA) D' C' + (B' A + BA') D' C + DC$ directamente con un MUX 4:1

Ecuación general: $\Rightarrow S_{(MUX\ 4:1)} = E_0 (C_1' C_0') + E_1 (C_1' C_0) + E_2 (C_1 C_0') + E_3 (C_1 C_0)$

$$S_{(MUX\ 4:1)} = (D_0 \Rightarrow (A \oplus B)')(D' C') + (D_1 \Rightarrow A \oplus B)(D' C) + (D_2 \Rightarrow 0)(DC') + (D_3 \Rightarrow 1)(DC)$$

$C_1(D)$	$C_0(C)$	S
0	0	$(A \oplus B)'$
0	1	$(A \oplus B)$
1	0	0
1	1	1

 

4.2 MULTIPLEXORES (XIII)

Aplicaciones: implementación de funciones lógicas

Implementación introduciendo en las entradas del MUX alguna de las variables de la función.

EJEMPLO: $S = A.B$ (AND)


$C_1(A)$	$C_0(B)$	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$S = 0$ cuando $C_1 = 0$

$S = C_0$ cuando $C_1 = 1$

$S = 0$ cuando $A=0$

$S = B$ cuando $A=1$

 


$$S_{(MUX\ 2:1)} = (E_0=0) C_1' + (E_1=C_0) C_1 = (E_0=0) A' + (E_1=B) A = AB$$



4.2 MULTIPLEXORES (XIV)

Sea la función $F(x_1x_2x_3)$ dada por la tabla de verdad adjunta, se puede construir utilizando un multiplexor con entradas valores constantes (0, 1) y tomando como variables de control ($x_1x_2x_3$)

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

4.2 MULTIPLEXORES (XV)

La misma función $F(x_1x_2x_3)$, se puede construir con entradas que dependan de una variable (x_3) y tomando como variables de control (x_1, x_2):


x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$F = 0$ cuando $x_1 = x_2 = 0$

$F = x_3$ cuando $x_1 = 0$ y $x_2 = 1$

$F = x_3$ cuando $x_1 = 1$ y $x_2 = 0$

$F = 1$ cuando $x_1 = x_2 = 1$

 

4.2 MULTIPLEXORES (XVI)


La misma función $F(x_1x_2x_3)$, se puede construir con entradas que dependan de las 2 variables (x_2 x_3) y tomando como variable de control (x_1):

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

F será función de x_2 y de x_3

$$F = x_2 x_3 \text{ cuando } x_1 = 0$$
 
$$F = x_1 + x_2 \text{ cuando } x_1 = 1$$



4.2 MULTIPLEXORES (XVII):

TEOREMA DE EXPANSIÓN DE SHANNON

$$F(A_1, A_2, \dots, A_N) = \overline{A_1} \cdot F(0, A_2, \dots, A_N) + A_1 \cdot F(1, A_2, \dots, A_N)$$

$$F(A_1, A_2, \dots, A_N) = (\overline{A_1} + F(0, A_2, \dots, A_N)) \cdot (A_1 + F(1, A_2, \dots, A_N))$$

Si se emplea repetidamente el teorema de expansión de *Shannon*, hasta agotar todas las variables, nos proporciona directamente el desarrollo de una función como:

SUMA DE TÉRMINOS PRODUCTO (*MINTERMS*) o como
PRODUCTO DE TÉRMINOS SUMA (*MAXTERMS*).



4.2 MULTIPLEXORES (XVIII):

TEOREMA DE EXPANSIÓN DE SHANNON

Sabemos que:

$$\begin{aligned} F(A_1, A_2) &= \overline{A_1} \cdot F(0, A_2) + A_1 \cdot F(1, A_2) = \\ &= \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot F(0, 0) + \overline{A_1} \cdot A_2 \cdot F(0, 1) + A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot F(1, 0) + A_1 \cdot A_2 \cdot F(1, 1) \end{aligned}$$

Hay que tener en cuenta que:

- $\overline{A_1} \cdot F(0, A_2) = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot F(0, 0) + \overline{A_1} \cdot A_2 \cdot F(0, 1)$
- $A_1 \cdot F(1, A_2) = A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot F(1, 0) + A_1 \cdot A_2 \cdot F(1, 1)$
- $F(0, 0)$, $F(0, 1)$, $F(1, 0)$ y $F(1, 1)$ solamente podrán tomar los valores: '1' o '0'.



4.2 MULTIPLEXORES (XIX):

TEOREMA DE EXPANSIÓN DE SHANNON

Ejemplo:

Si para el caso anterior tenemos la siguiente tabla de verdad...

X_1	X_2	$F(X_1, X_2)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$\begin{aligned} F(X_1, X_2) &= \overline{X_1} \cdot \overline{X_2} \cdot F(0, 0) + \overline{X_1} \cdot X_2 \cdot F(0, 1) + X_1 \cdot \overline{X_2} \cdot F(1, 0) + X_1 \cdot X_2 \cdot F(1, 1) = \\ &= \overline{X_1} \cdot \overline{X_2} \cdot (0) + \overline{X_1} \cdot X_2 \cdot (1) + X_1 \cdot \overline{X_2} \cdot (1) + X_1 \cdot X_2 \cdot 0 = \overline{X_1} \cdot X_2 + X_1 \cdot \overline{X_2} \end{aligned}$$



4.2 MULTIPLEXORES (XX)

o Generación de funciones lógicas

□ Un multiplexor con N entradas de control permite generar cualquier función lógica de N+1 variables.

□ Siguiendo el teorema de Shannon:

$$\begin{aligned} F(X_1, X_2, \dots, X_N, X_M) &= \overline{X_1} F(0, X_2, \dots, X_M) + X_1 F(1, X_2, \dots, X_M) = \\ &= \overline{X_1} \overline{X_2} \dots \overline{X_N} F(0, 0, \dots, 0, X_M) + \overline{X_1} \overline{X_2} \dots \overline{X_N} F(1, 0, \dots, 0, X_M) + \dots + \\ &+ X_1 X_2 \dots X_N F(1, 1, \dots, 1, X_M) = \\ &= \overline{X_1} \overline{X_2} \dots \overline{X_N} G_0(X_M) + \overline{X_1} \overline{X_2} \dots \overline{X_N} G_1(X_M) + \dots + X_1 X_2 \dots X_N G_{2^N-1}(X_M) \end{aligned}$$

□ Las funciones $G_i(X_M)$ serán del tipo: $\{1, 0, X_M, \overline{X_M}\}$

$$F(a,b,c) = ab + \overline{b}c$$




4.2 MULTIPLEXORES (XXI):

GENERADOR UNIVERSAL: EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN PARA FUNCIONES DE DOS VARIABLES

Función $S(a,b)$	Puerta Lógica	Entradas $g_0 \quad g_1$
ab	AND	0 b
$a + b$	OR	b 1
$a' b'$	NOR	b' 0
$a' + b'$	NAND	1 b'
$ab' + a' b$	X-OR	b b'
$ab + a' b'$	X-NOR	b' b
 
$$\begin{aligned} S(ab) &= \overline{a} S(0 b) + a S(1 b) \\ &= \overline{a} g_0 + a g_1 \end{aligned}$$




4.2 MULTIPLEXORES (XXII):

Sea la función: $F = X + \overline{Y}Z$,

1. Construimos la tabla de verdad que representa a esta función
2. Construimos una matriz que la implementa, tomando X, Y y Z como variables de control

X	Y	Z	F (X Y Z)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

4.2 MULTIPLEXORES (XXIII):

Sea la función: $F = X + \overline{Y}Z$

3. Desarrollamos por el teorema de Shannon en la variable Z; las entradas al multiplexor dependerán de la variable Z y se toman como variables de control X e Y


$$\begin{aligned}
 F(X Y Z) &= \overline{X} \overline{Y} F(0 0 Z) + \overline{X} Y F(0 1 Z) + X \overline{Y} F(1 0 Z) + X Y F(1 1 Z) = \\
 &= \overline{X} \overline{Y} (Z) + \overline{X} Y (0) + X \overline{Y} (1) + X Y (1)
 \end{aligned}$$

Siendo $F(00Z) = z$

$F(01Z) = 0$

$F(10Z) = 1$

$F(11Z) = 1$

 

4.2 MULTIPLEXORES (XXIV):

Ejemplo:

$$\text{Función } F = X + \overline{Y}Z$$

La negada de dicha función es:

$$F = \overline{X} (Y + \overline{Z})$$

- Cuando 2 puertas estén situadas en serie → producto booleano.
- Cuando 2 puertas estén situadas en paralelo → suma booleana.
- Casos con salida a "1" separados de casos con salida a "0".

Restricciones


1. Un nodo no puede estar sometido simultáneamente a 2 tensiones diferentes. (no puede haber conducción por dos o más líneas simultáneamente)
2. No puede haber ninguna combinación de las entradas para cual la salida no esté definida. (siempre ha de haber conducción al menos por una línea)



4.2 MULTIPLEXORES (XXV)

EXPANSIÓN DE MULTIPLEXORES: construcción de multiplexores de órdenes superiores, utilizando multiplexores de órdenes inferiores.

EJEMPLO: MUX 4:1 con multiplexores 2:1

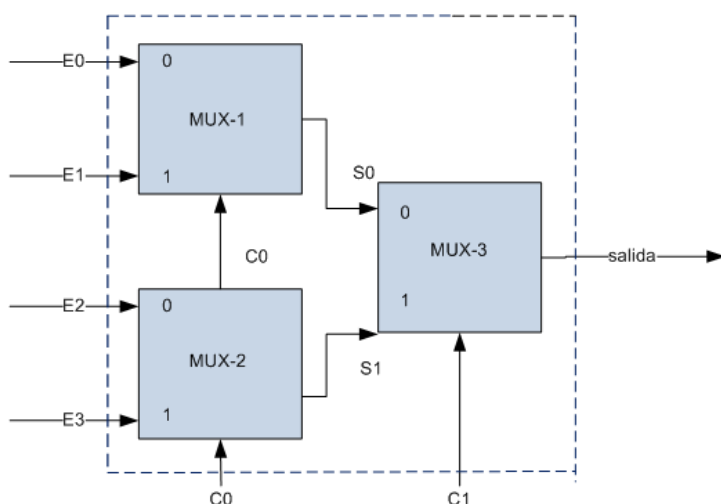


Señales control		Salidas intermedias y general		
C_1	C_0	S_0	S_1	Salida
0	0	E_0	E_2	E_0
0	1	E_1	E_3	E_1
1	0	E_0	E_2	E_2
1	1	E_1	E_3	E_3




4.2 MULTIPLEXORES (XXVI)

EJEMPLO: MUX 16:1 con multiplexores 4:1

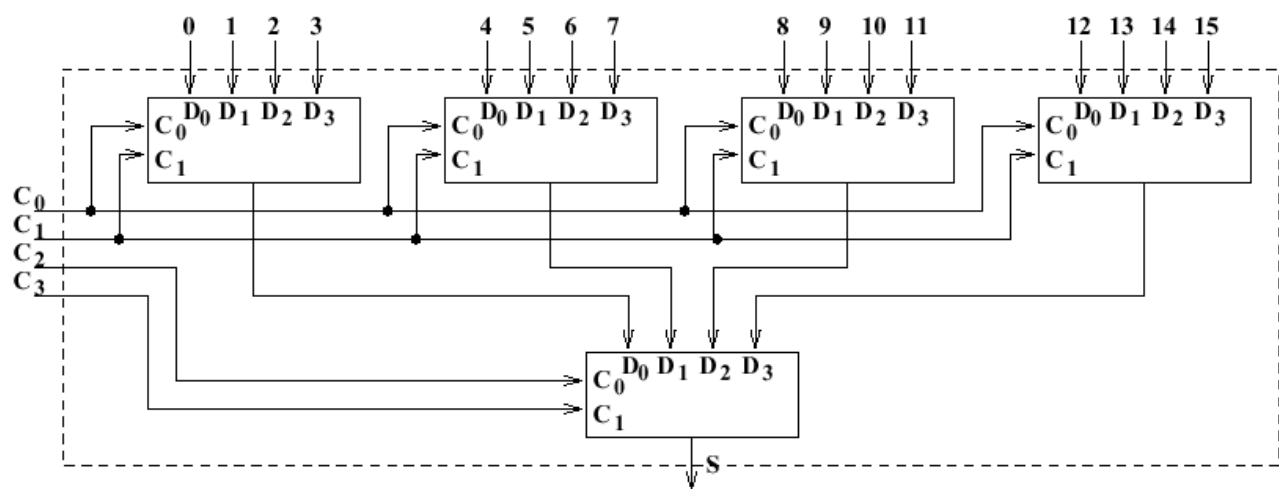

4.2 MULTIPLEXORES (XXVII)

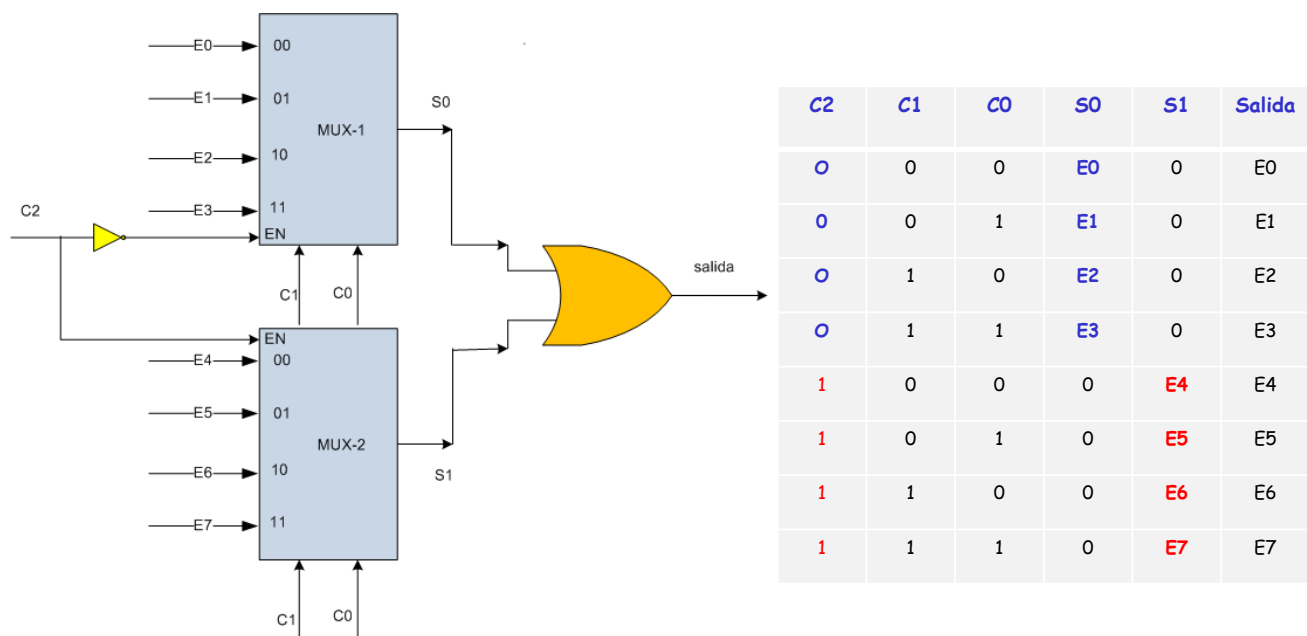EJEMPLO: MUX 8:1 con señal ENABLE y construido con multiplexores 4:1



4.2 DEMULTIPLEXORES (I)

Un demultiplexor realiza la operación inversa de la efectuada por un multiplexor.

Distribuye entre las salidas la señal que haya tomado de una entrada seleccionada por las señales de control

ENTRADA DE DATOS. N° de entradas: m

ENTRADAS DE SELECCIÓN. N° de entradas: $p \rightarrow 2^p \leq n$


SALIDA (O SALIDAS). N° de salidas: n

Puede verse como un decodificador en el que la entrada de activación o *enable* (E) se utiliza como entrada de datos.




4.2 DEMULTIPLEXORES (II)

Bloque funcional

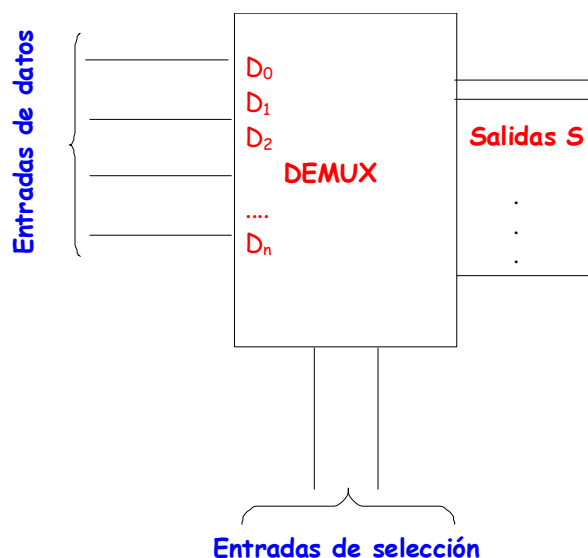

4.2 DEMULTIPLEXORES (III)


EJEMPLOS: DEMUX 1:2 y DEMUX 1:4

 

Control	Salidas	
C	S1	S0
0	0	E
1	E	0

$$S0 = EC'$$

$$S1 = EC$$

 

Control		Salidas			
C ₁	C ₀	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	E
0	1	0	0	E	0
1	0	0	E	0	0
1	1	E	0	0	0

$$S0 = E C_1' C_0'$$

$$S1 = E C_1' C_0$$

$$S2 = E C_1 C_0'$$

$$S3 = E C_1 C_0$$



4.2 DEMULTIPLEXORES (IV)

Demultiplexor 1:8, tabla de verdad

S ₂	S ₁	S ₀	O ₇	O ₆	O ₅	O ₄	O ₃	O ₂	O ₁	O ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$$(O_7 O_6 O_5 O_4 O_3 O_2 O_1 O_0) = >F (S_2 S_1 S_0)$$

EJERCICIO DE APLICACIÓN: constrúyase con puertas AND



4.3 CODIFICADORES Y DECODIFICADORES (I)

Un Codificador binario es un circuito lógico combinacional que para cada entrada activada, produce un código de salida (combinación lógica) de N bits.

Para cada entrada activa un código de salida

ENTRADA DE DATOS. N° de entradas: m

SALIDAS N° de salidas: n


En el caso general: $n \text{ y } m \in \mathbb{Z}$ y se cumple $2^n \geq m$

en el caso particular: $m = 2^n$



4.3 CODIFICADORES (II)

Bloque funcional

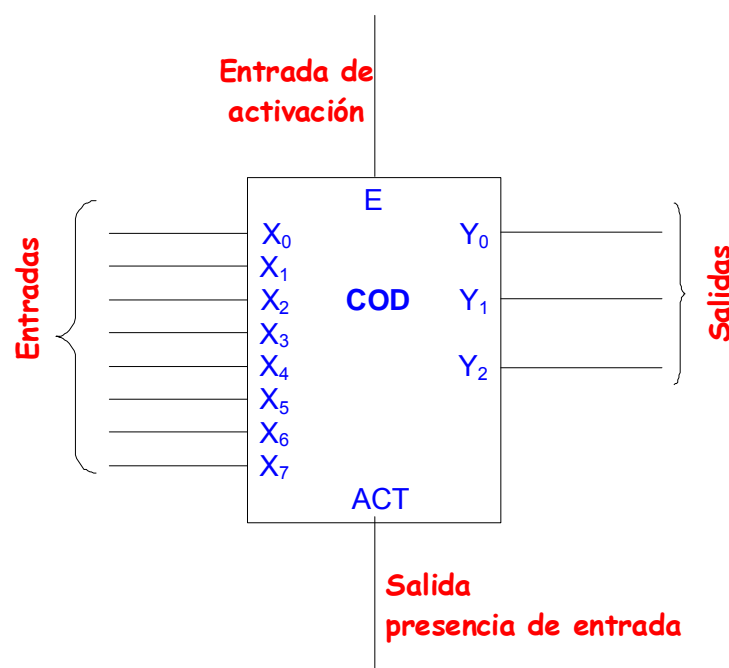

4.3 CODIFICADORES (III)

Codificador de octal a binario. Tabla de verdad

	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀		O ₂	O ₁	O ₀
	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0
	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	1
	0	0	0	0	0	1	0	0		0	1	0
	0	0	0	0	1	0	0	0		0	1	1
	0	0	0	1	0	0	0	0		1	0	0
	0	0	1	0	0	0	0	0		1	0	1
	0	1	0	0	0	0	0	0		1	1	0
	1	0	0	0	0	0	0	0		1	1	1

EJERCICIO DE APLICACIÓN: Impleméntese con puertas OR



4.3 DECODIFICADORES (I)

Un decodificador es un circuito lógico combinacional que para cada combinación lógica de los valores de sus entradas activa una y solamente una salida.

Para cada código de entrada se activa una salida

ENTRADA DE DATOS. N° de entradas: n

SALIDAS N° de salidas: m

$n \text{ y } m \in \mathbb{Z}$ y cumplen $m \leq 2^n$

Las salidas de un decodificador generan todos los productos canónicos de las entradas



4.3 DECODIFICADORES (II)

Bloque funcional

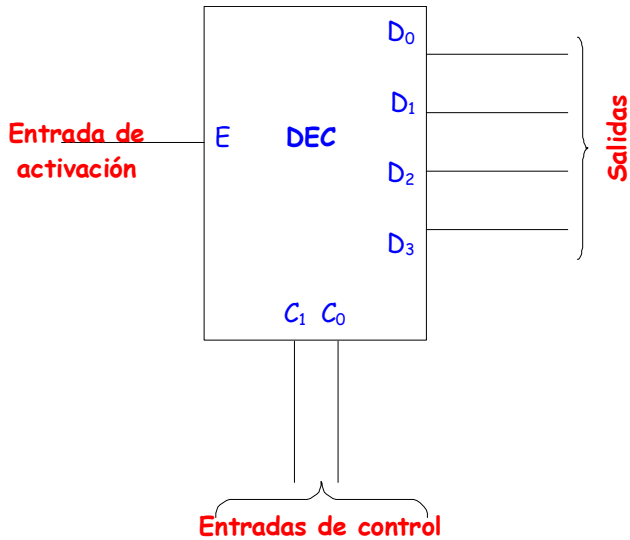



Tabla de verdad

E	C ₁	C ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0



 4.3 DECODIFICADORES (III)

Estructura interna basada en puertas lógicas NAND



Funciones lógicas de salida

$$S_0 = E \bar{C}_1 \bar{C}_0$$

$$S_1 = E \bar{C}_1 C_0$$

$$S_2 = E C_1 \bar{C}_0$$


$$S_3 = E C_1 C_0$$

Ejemplo: $F(a,b,c) = ab + \bar{b}c$



4.3 DECODIFICADORES (IV)

 Ejemplo de utilización de decodificadores para la implementación de funciones lógicas



Sean las funciones de 3 variables

$$F1 = B'C + A'C \text{ y}$$

$$F2 = AB' + BC$$

Transformación de las funciones a sus formas canónicas:

$$F1 = B'C + A'C =$$

$$= A'B'C + AB'C + A'B'C + A'BC =$$

$$= \Sigma (1, 3, 5)$$

$$F2 = AB' + BC =$$

$$= AB'C' + AB'C + A'BC + ABC =$$


$$= \Sigma (3, 4, 5, 7)$$

Al tener 3 variables se requiere un decoder de 3:8 (3 variables de control)



4.3 DECODIFICADORES (V)

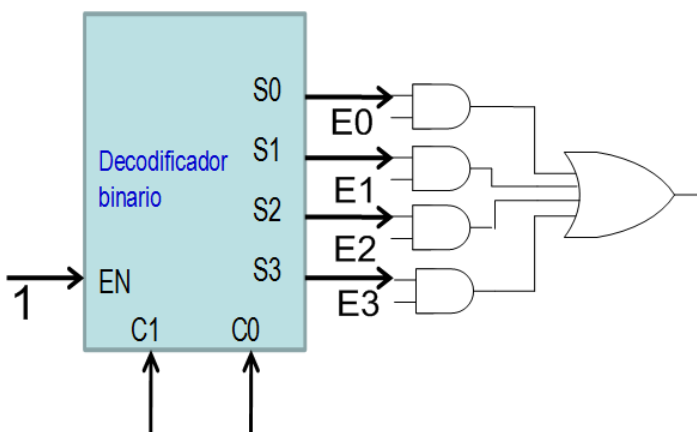EJEMPLO: Construcción de un multiplexor 4:1, con un decodificador 2:4 y las puertas lógicas que se precisen



EN	C ₁	C ₀	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0


Control		MUX
C ₁	C ₀	Salida
0	0	E ₀
0	1	E ₁
1	0	E ₂
1	1	E ₃



4.3 DECODIFICADORES (VI)

Obtención de decodificadores de órdenes superiores

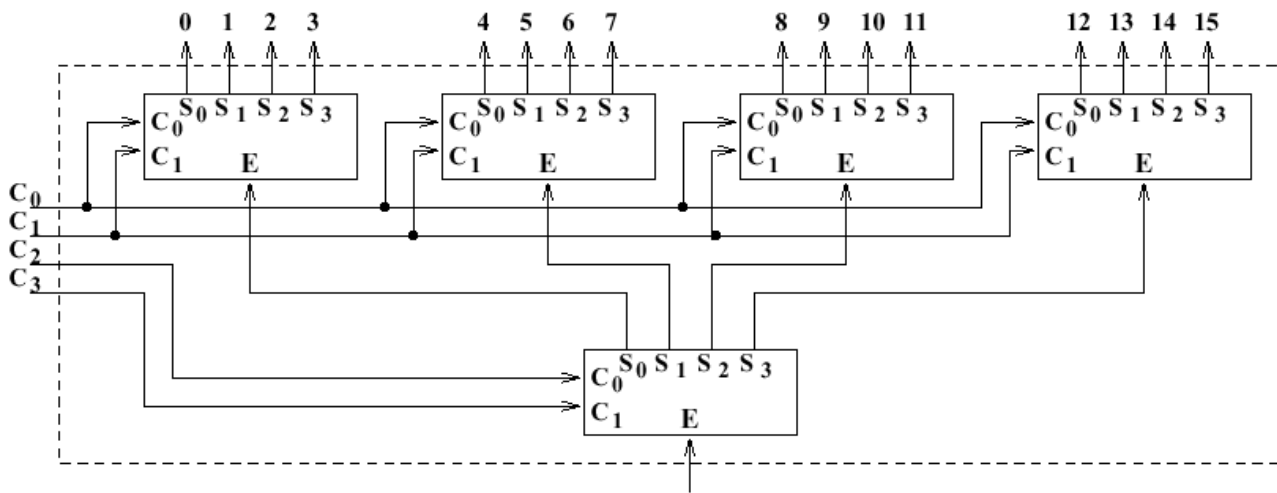EJEMPLO: decodificador 4:16 basado en decodificadores 2:4




4.4 COMPARADORES (I)

Los **COMPARADORES** son sistemas combinatoriales que comparan las magnitudes de cantidades binarias para determinar su relación.


Determinación de **IGUALDAD**:

Comparación de números de 1 bit

0 0  0 Los bits de entrada son IGUALES

1 1  0 Los bits de entrada son IGUALES

0 1  1 Los bits de entrada son DISTINTOS

1 0  1 Los bits de entrada son DISTINTOS



4.4 COMPARADORES (II)



Comparación de números de 2 bits

Menor peso: subíndice 0

10
10

11
10

A_1A_0
 B_1B_0

  

A	B	XNOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



4.4 COMPARADORES (III)

Comparación de números de 4 bits

Menor peso: subíndice 0


 


Diagrama
lógico del
74LS85

 

Si $A_3=1$ y $B_3=0 \rightarrow A > B$

Si $A_3=0$ y $B_3=1 \rightarrow A < B$

Si $A_3=B_3 \rightarrow$ Hay que examinar los otros bits



